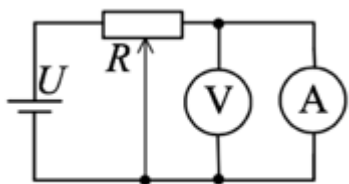


**№ 3**

В электрической цепи, схема которой представлена на рисунке, батарейка и измерительные приборы идеальные. Ползунок реостата перемещают вправо (по рисунку). Как изменяются показания амперметра?



- ☐  $I = 0$ , не изменяются
- ☐ увеличиваются
- ☐ уменьшаются
- ☐  $I \neq 0$ , не изменяются

Ответ можно сохранять несколько раз

Сохранить ответ

176 мин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10